 


Digital Integrated Circuits homework 8 電子所 陳柏翔 313510156

Consider the circuit in Fig.8. Modules A and B have a delay of 20 ns and 30 ns at 1.0 V (V_{dd}), and switch 20 pF and 35 pF (C) respectively. All the buses in Fig.8 are 16 bits. The register has a 0.4 ns delay and switches 0.05 pF. The clock rate of Fig.7 is thus 1/(50.4 ns) and the power dissipation is P_0 . The power dissipation can be estimated by $P = C \cdot V_{dd}^2 \cdot F$ and the delay with respect to V_{dd} can be approximated by $k/(V_{dd} - V_t)$ with V_t equals 0.3 V. k is a constant and is different for A and B. You can use the information of delay time, V_{dd} and V_t to calculate k .



根據題目給的條件可以計算出：

$$t_A = \frac{k_A}{1.0 V - 0.3 V} = 20 \text{ ns} \Rightarrow k_A = 14 \times 10^{-9} (V \cdot s)$$


$$t_B = \frac{k_B}{1.0 V - 0.3 V} = 30 \text{ ns} \Rightarrow k_B = 21 \times 10^{-9} (V \cdot s)$$

$$P_0 = (20 \text{ pF} + 35 \text{ pF} + 2 \cdot 16 \cdot 0.05 \text{ pF}) \times (1.0 V)^2 \times \left(\frac{1}{50.4 \text{ ns}} \right)$$

$$= (56.6 \cdot 10^{-12}) \times (1) \times (1.9841 \cdot 10^7) = 1.123 \times 10^{-3} W$$

- (a) Adding a pipeline register between A and B allows for reduction of the supply voltage (A and B can use different V_{dd}) while maintaining throughput (P_1). Show the block diagram, explain the operation and calculate the power reduction ratio, P_1/P_0 .

- Block diagram:**

 

- Explain the operation:**

為了達到 Low power design 的目的，我們可以透過下降提供給 A, B module 的 Power supply (V_{dd}) 來達成，但由於下降 V_{dd} 會使電路的充放電

速度都變慢，因此在此小題的設計中是藉由 Pipeline 的方式，來讓 A, B module 都擁有完整的一個 Cycle time ($= 50.4 \text{ ns}$) 可以運算，一旦運算完成所需的時間變長了，就可以下降 V_{dd} 了。

假設 Pipeline registers 的 V_{dd} 不變(則 $t_{reg} = t_{pcq} = 0.4 \text{ ns}$ 也不變)，要符合的 Timing constraint (設 t_{setup} 為 0) 為：

$$t_A, t_B \leq T_{cycle} - t_{pcq} = 50 \text{ ns}$$

接著由題目提供的估算式可以推算出適合的 V_{dd} ：

$$t_A = \frac{14 \times 10^{-9}}{V_{dd,A} - 0.3} \leq 50 \times 10^{-9} \Rightarrow \text{Let } V_{dd,A} = 0.58 \text{ (V)}$$

$$t_B = \frac{21 \times 10^{-9}}{V_{dd,B} - 0.3} \leq 50 \times 10^{-9} \Rightarrow \text{Let } V_{dd,B} = 0.72 \text{ (V)}$$

• **Calculate the power reduction ratio:**

計算 Pipeline 後的 Power dissipation:

$$\begin{aligned} P_1 &= P_A + P_B + 3 \cdot P_{reg} \\ &= 1.3349 \times 10^{-4} + 3.6 \times 10^{-4} + 4.7619 \times 10^{-5} \\ &= 5.411 \times 10^{-4} \text{ W} \end{aligned}$$


與原先的 Power dissipation 相比計算 Ratio:

$$\frac{P_1}{P_0} = \frac{5.411 \times 10^{-4}}{1.123 \times 10^{-3}} = 48.18\%$$

(節省了 $1 - 48.18\% = 51.82\%$)

- (b) Assume that a **2-to-1 multiplexer** has a delay of **0.4 ns** at 1.0 V and switches **0.05 pF**. Try parallel version with **two copies** (using two A and B modules) while maintaining data rate (P_2). Show the block diagram, explain the operation and calculate power reduction ratio, P_2/P_0 .

• **Block diagram:**

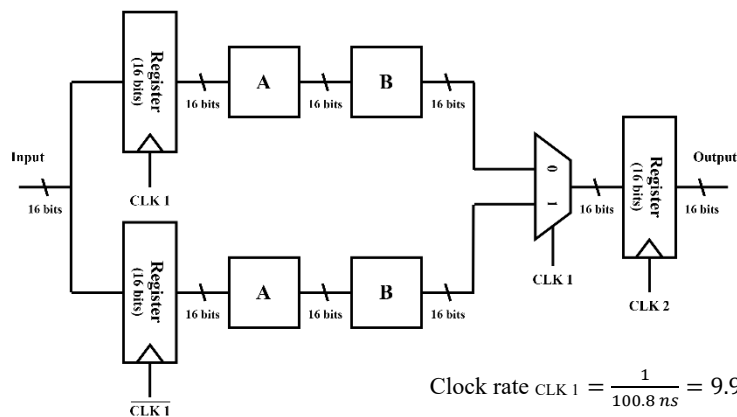

$$\text{Clock rate CLK 1} = \frac{1}{100.8 \text{ ns}} = 9.920 \text{ MHz}$$

$$\text{Clock rate CLK 2} = \frac{1}{50.4 \text{ ns}} = 19.841 \text{ MHz}$$

- **Explain the operation:**

用 Parallel 的方式來做 Low power design 是透過降低 Clock rate 來讓 F 變小，同時因為 F 的降低使 Timing slack 變大，就可以跟(a)小題一樣再降低 Power supply (V_{dd})來達到降低功耗的效果。

將同樣的電路複製為兩組並將(CLK 1) Clock rate 降低為一半，假設 CLK 1 與 CLK 2 對齊在一開始一起 Positive trigger，則接下來上面一組的電路是在 CLK1 positive trigger 後(到下次次的 CLK 2 positive trigger 之間，即下一次 CLK 1 positive trigger 期間內)進行運算，而下面一組的電路則是在 CLK 1 negative trigger 後(到下一次 CLK 1 negative trigger 期間內)進行運算，再經由 MUX 來選擇要輸出的訊號是來自哪一組硬體即可，這樣就可以在 Clock rate 降低的情況下維持跟原本一樣的 Throughput。

因此電路要符合的 Timing constraint (設 $t_{setup} = 0$)為：


$$t_A + t_B \leq T_{cycle\ 1} - t_{pcq} - t_{MUX} = 100\ ns$$

接續，由於提供給 Pipeline registers 與 MUX 的 V_{dd} 都確定為 1.0V 不會再進行優化，因此考量從 A, B modules 的 Power dissipation 進行優化。此題並沒有規定 A, B modules 的 V_{dd} 要一致，假設它們可以自由設置，則我們可以寫出的最佳化函數與限制條件式寫為：

$$\begin{cases} \text{minimize } P_A + P_B \propto 20 \cdot V_{dd,A}^2 + 35 \cdot V_{dd,B}^2 \\ \text{subject to } \frac{14 \times 10^{-9}}{V_{dd,A} - 0.3} + \frac{21 \times 10^{-9}}{V_{dd,B} - 0.3} \leq 100 \times 10^{-9}, & V_{dd,A} > 0.3, \quad V_{dd,B} > 0.3 \end{cases}$$

接著我使用 Python 搭配 scipy 套件以程式求解，算得最佳解為：
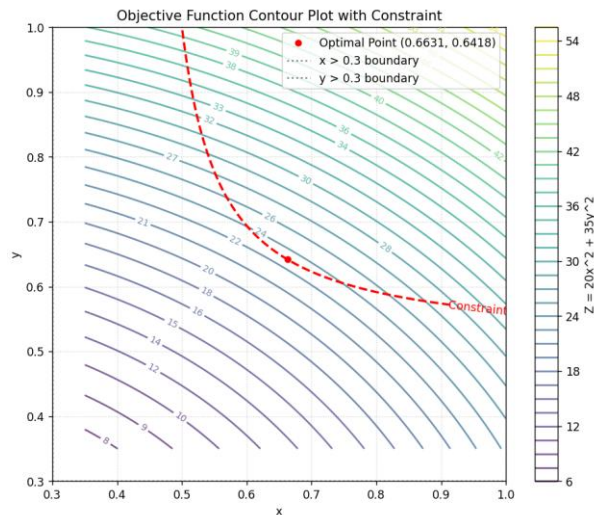
$$V_{dd,A} = 0.6631\ (V), \quad V_{dd,B} = 0.6418\ (V)$$



- **Calculate the power reduction ratio:**

計算 Power dissipation:

$$\begin{aligned}
 P_2 &= [2 \cdot (P_A + P_B + P_{reg}) + P_{MUX}]_{@F=9.920MHz} + [P_{reg}]_{@F=19.841MHz} \\
 &= 4.8434 \times 10^{-4} + 1.5873 \times 10^{-5} \\
 &= 5.002 \times 10^{-4} W
 \end{aligned}$$


與原先的 Power dissipation 相比計算 Ratio:

$$\frac{P_2}{P_0} = \frac{5.002 \times 10^{-4}}{1.123 \times 10^{-3}} = 44.54\%$$

(節省了 $1 - 44.54\% = 55.46\%$)

(c) Try to combine (a) and (b) to design a parallel-pipeline version while maintaining data rate (P_3). Show the block diagram, explain the operation and calculate power reduction ratio, P_3/P_0 .

- **Block diagram:**

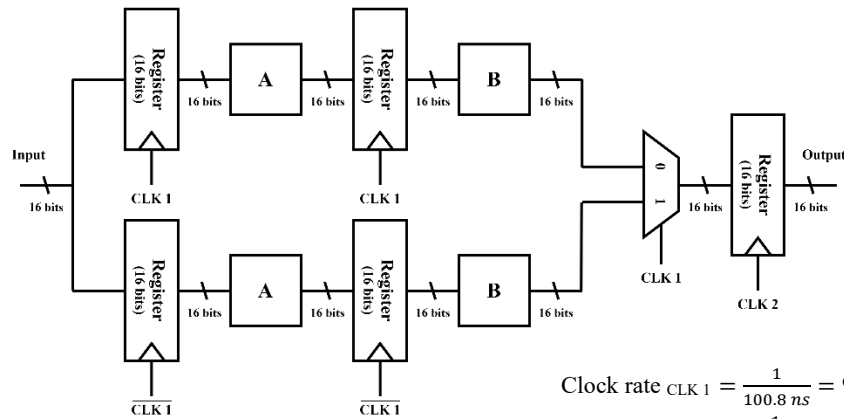

$$\text{Clock rate CLK 1} = \frac{1}{100.8 \text{ ns}} = 9.920 \text{ MHz}$$

$$\text{Clock rate CLK 2} = \frac{1}{50.4 \text{ ns}} = 19.841 \text{ MHz}$$

- **Explain the operation:**

此設計結合(a)小題的 Pipeline 方法與(b)小題的 Parallel 方法來更進一步的給予較大的 Timing slack，使得充放電速度相較於(b)的設計可以再更慢一些， V_{dd} 也就可以再下降更多以節省功耗。

在此小題中，要符合的 Timing constraints (設 $t_{setup} = 0$) 為：

$$t_A \leq T_{cycle 1} - t_{pcq} = 100.4 \text{ ns}$$

$$t_B \leq T_{cycle 1} - t_{pcq} - t_{MUX} = 100 \text{ ns}$$

接著由題目提供的估算式可以推算出適合的 V_{dd} ：

$$t_A = \frac{14 \times 10^{-9}}{V_{dd,A} - 0.3} \leq 100.4 \times 10^{-9} \Rightarrow \text{Let } V_{dd,A} = 0.4394 \text{ (V)}$$

$$t_B = \frac{21 \times 10^{-9}}{V_{dd,B} - 0.3} \leq 100 \times 10^{-9} \Rightarrow \text{Let } V_{dd,B} = 0.51 \text{ (V)}$$

- **Calculate the power reduction ratio:**

計算 Power dissipation:

$$\begin{aligned} P_2 &= [2 \cdot (P_A + P_B + 2 \cdot P_{reg}) + P_{MUX}]_{@F=9.920MHz} + [P_{reg}]_{@F=19.841MHz} \\ &= 2.9692 \times 10^{-4} + 1.5873 \times 10^{-5} \\ &= 3.128 \times 10^{-4} \text{ W} \end{aligned}$$

與原先的 Power dissipation 相比計算 Ratio:

$$\frac{P_3}{P_0} = \frac{3.128 \times 10^{-4}}{1.123 \times 10^{-3}} = 27.85\%$$

(節省了 $1 - 27.85\% = 72.15\%$)